

浙江大学

本科实验报告

课程名称: 计算机体系结构

设计名称: Pipelined CPU

姓 名: 曾帅王异鸣

学 号: 3190105729 3190102780

学 院: 计算机学院

专 业: 计算机科学与技术

班 级: 图灵 1901

指导老师: 姜晓红

2021 年 10 月 16 日

目录

1	实验目的	3
2	实验内容	3
3	实验原理	3
3.1	Cache Management Unit	3
3.2	Cache Operation Flow	4
3.3	Cache Management State Machine	6
3.4	源代码	7
4	实验步骤与调试	11
4.1	仿真	11
4.2	综合	12
4.3	实现	12
4.4	验证设计	12
4.5	生成二进制文件	12
4.6	烧写上板	12
5	实验结果与分析	12
5.1	Cache 仿真结果分析	12
5.2	上板结果分析	21
6	讨论与心得	23

1 实验目的

本次实验要求我们实现加入了 cache 的 CPU 流水线

1. 了解 Cache Management Unit 的运行规则以及其状态图
2. 掌握 CMU 的设计方法以及与 CPU 的交互方法
3. 掌握验证 CMU 正确性的方法，并把含有 Cache 的 CPU 与不含 Cache 的 CPU 进行比较。

2 实验内容

实验的基本要求是实现一个包含 cache 的 CPU 流水线

本实验已给出主要框架，需要完成的实验内容如下：

1. 设计 CMU 并将其整合进 CPU 中
2. 观察并分析仿真结果
3. 比较含有 Cache 与不含 Cache 的 CPU 的表现。

3 实验原理

3.1 Cache Management Unit

本实验中需要实现的主要模块就是 CMU，即 Cache Management Unit，CMU 中内含 cache 模块，其负责处理数据并将其传入或传出 cache，并完成 cache 与 CPU 和 memory 的交互。

 


图 3.1: CMU 模块

CMU 模块安置在流水线的 MEM 阶段，其与 CPU 之间有一系列的接口，包括 Data_Read, Data_Write, Address 等，这提供了 CPU 与 cache 之间数据传输的通道。同时，CMU 还与 Memory 之间有一系列接口，以用于 cache 和 memory 之间进行数据传输。

3.2 Cache Operation Flow

CMU 中的操作流程如下图所示

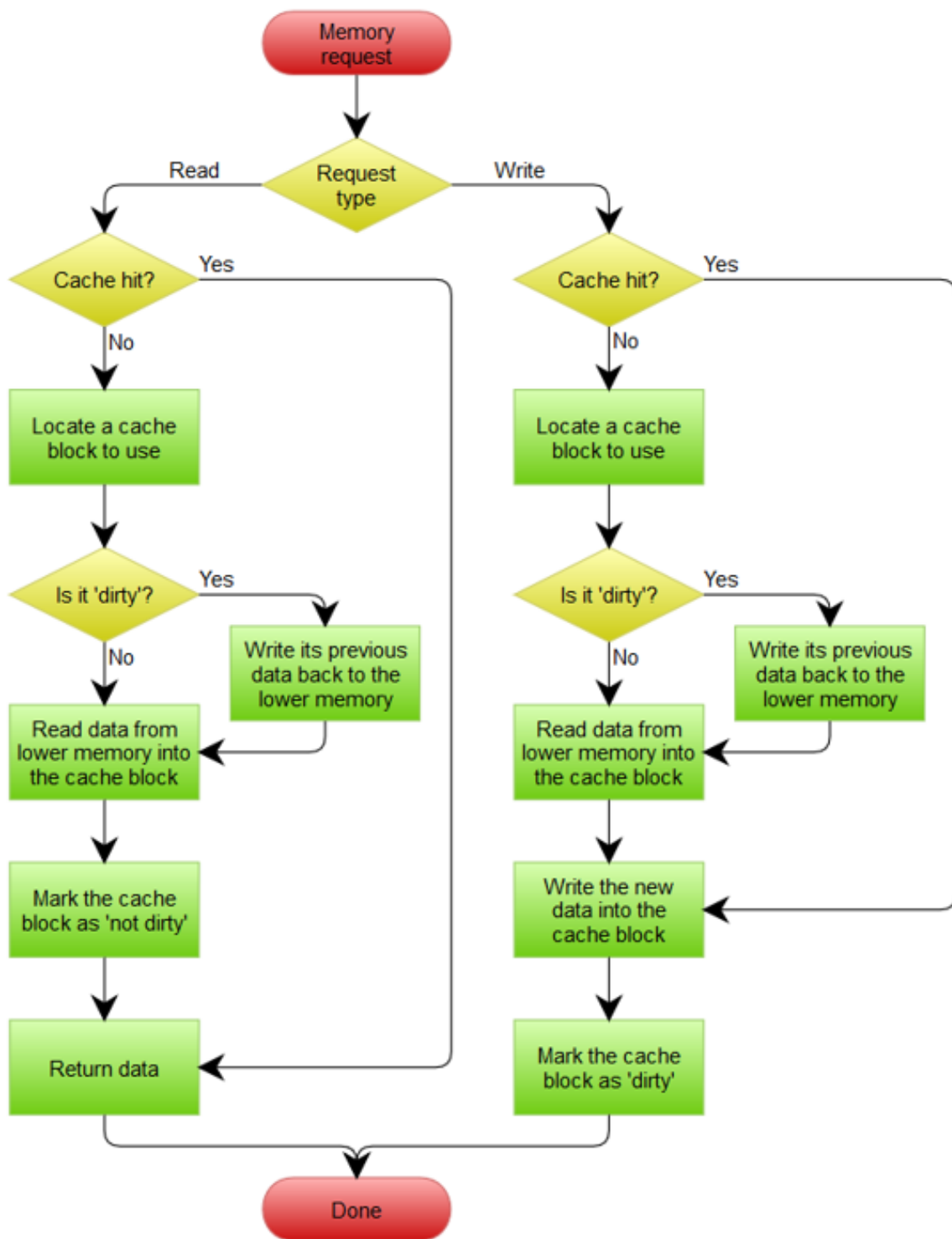


图 3.2: Cache Operation Flow

当 CPU 需要对数据进行操作时，会首先传入 read 或 write bit。CMU 接收到信号后首先查看地址是否 hit，若 hit 则直接读或写数据。否则检查需要置换的 block 是否 dirty，若 dirty 则需要先将当前块写回 memory。之后从 memory 中取数据存入 cache，

再进行读或写操作。

3.3 Cache Management State Machine

CMU 的内部结构实际上是一个有限状态机，其有 S_IDLE、S_PRE_BACK、S_BACK、S_FILL、S_WAIT 等 5 个状态。

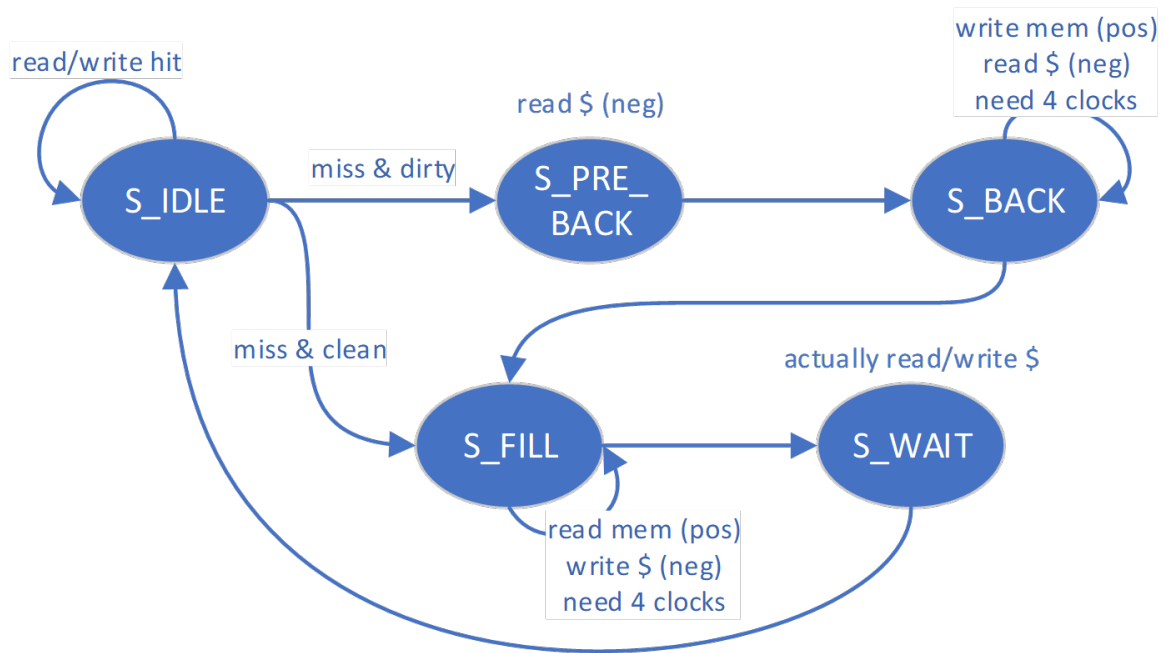


图 3.3: CMU 状态机

cache 操作均发生在当前 state 的下降沿，memory 操作均发生在当前 state 的上升沿。每个状态的具体描述如下：

1. S_IDLE: 空闲状态，不进行 memory 操作，cache 操作 hit 的情况下一直处于这个状态。
2. S_PRE_BACK: 为了写回，先进行一次读 cache。
3. S_BACK: 上升沿将上个状态的数据写回到 memory，下降沿从 cache 读下次需要写回的数据，由计数器控制直到整个 cache line 全部写回。由于 memory 设置为 4 个周期完成读写操作，因此需要等待 memory 给出 ack 信号，才能进行状态的改变。
4. S_FILL: 上升沿从 memory 读取数据，下降沿向 cache 写入数据，由计数器控制直到整个 cache line 全部写入。与 S_BACK 类似，需要等待 ack 信号。
5. S_WAIT: 执行之前由于 miss 而不能进行的 cache 操作。

3.4 源代码

```
1 module cmu (
2     // CPU side
3     input clk ,
4     input rst ,
5     input [31:0] addr_rw ,
6     input en_r ,
7     input en_w ,
8     input [2:0] u_b_h_w ,
9     input [31:0] data_w ,
10    output [31:0] data_r ,
11    output stall ,
12
13    // mem side
14    output reg mem_cs_o = 0 ,
15    output reg mem_we_o = 0 ,
16    output reg [31:0] mem_addr_o = 0 ,
17    input [31:0] mem_data_i ,
18    output [31:0] mem_data_o ,
19    input mem_ack_i ,
20
21    // debug info
22    output [2:0] cmu_state
23 );
24
25 `include "addr_define.vh"
26
27 reg [ADDR_BITS-1:0] cache_addr = 0;
28 reg cache_load = 0;
29 reg cache_store = 0;
30 reg cache_edit = 0;
31 reg [2:0] cache_u_b_h_w = 0;
32 reg [WORD_BITS-1:0] cache_din = 0;
33 wire cache_hit;
34 wire [WORD_BITS-1:0] cache_dout;
35 wire cache_valid;
36 wire cache_dirty;
37 wire [TAG_BITS-1:0] cache_tag;
38
39 cache CACHE (
40     .clk(~clk) ,
41     .rst(rst) ,
```

```

42     .addr(cache_addr),
43     .load(cache_load),
44     .store(cache_store),
45     .edit(cache_edit),
46     .invalid(1'b0),
47     .u_b_h_w(cache_u_b_h_w),
48     .din(cache_din),
49     .hit(cache_hit),
50     .dout(cache_dout),
51     .valid(cache_valid),
52     .dirty(cache_dirty),
53     .tag(cache_tag)
54 );
55
56 localparam
57 S_IDLE = 0,
58 S_PRE_BACK = 1,
59 S_BACK = 2,
60 S_FILL = 3,
61 S_WAIT = 4;
62
63 reg [2:0] state = 0;
64 reg [2:0] next_state = 0;
65 reg [ELEMENT_WORDS_WIDTH-1:0] word_count = 0;
66 reg [ELEMENT_WORDS_WIDTH-1:0] next_word_count = 0;
67 assign cmu_state = state;
68
69 always @ (posedge clk) begin
70     if (rst) begin
71         state <= S_IDLE;
72         word_count <= 2'b00;
73     end
74     else begin
75         state <= next_state;
76         word_count <= next_word_count;
77     end
78 end
79
80 // state ctrl
81 always @ (*) begin
82     if (rst) begin
83         next_state = S_IDLE;

```



```

84     next_word_count = 2'b00;
85     end
86     else begin
87         case (state)
88         S_IDLE: begin
89             if (en_r || en_w) begin
90                 if (cache_hit)
91                     next_state = S_IDLE;
92                 else if (cache_valid && cache_dirty)
93                     next_state = S_PRE_BACK;
94                 else
95                     next_state = S_FILL;
96             end
97             next_word_count = 2'b00;
98         end
99
100        S_PRE_BACK: begin
101            next_state = S_BACK;
102            next_word_count = 2'b00;
103        end
104
105        S_BACK: begin //?
106            if (mem_ack_i && word_count == {ELEMENT_WORDS_WIDTH{1'b1}}) //
107                2'b11 in default case
108            next_state = S_FILL;
109            else
110                next_state = S_BACK;
111
112            if (mem_ack_i)
113                next_word_count = word_count + 2'b01; //?
114            else
115                next_word_count = word_count;
116        end
117
118        S_FILL: begin
119            if (mem_ack_i && word_count == {ELEMENT_WORDS_WIDTH{1'b1}})
120                next_state = S_WAIT;
121            else
122                next_state = S_FILL;
123
124            if (mem_ack_i)
125                next_word_count = word_count + 2'b01;

```

```

125     else
126     next_word_count = word_count;
127     end
128
129     S_WAIT: begin
130     next_state = S_IDLE;
131     next_word_count = 2'b00;
132     end
133     endcase
134     end
135     end
136
137     // cache ctrl
138     always @ (*) begin
139     case(state)
140     S_IDLE, S_WAIT: begin
141     cache_addr = addr_rw;
142     cache_load = en_r;
143     cache_edit = en_w;
144     cache_store = 1'b0;
145     cache_u_b_h_w = u_b_h_w;
146     cache_din = data_w;
147     end
148     S_BACK, S_PRE_BACK: begin
149     cache_addr = {addr_rw[ADDR_BITS-1:BLOCK_WIDTH], next_word_count, {
150         ELEMENT_WORDS_WIDTH{1'b0}}};
151     cache_load = 1'b0;
152     cache_edit = 1'b0;
153     cache_store = 1'b0;
154     cache_u_b_h_w = 3'b010;
155     cache_din = 32'b0;
156     end
157     S_FILL: begin
158     cache_addr = {addr_rw[ADDR_BITS-1:BLOCK_WIDTH], word_count, {
159         ELEMENT_WORDS_WIDTH{1'b0}}};
160     cache_load = 1'b0;
161     cache_edit = 1'b0;
162     cache_store = mem_ack_i;
163     cache_u_b_h_w = 3'b010;
164     cache_din = mem_data_i;
165     end
166     endcase

```

```

165     end
166     assign data_r = cache_dout;
167
168     // mem ctrl
169     always @ (*) begin
170         case (next_state)
171             S_IDLE, S_PRE_BACK, S_WAIT: begin
172                 mem_cs_o = 1'b0;
173                 mem_we_o = 1'b0;
174                 mem_addr_o = 32'b0;
175             end
176
177             S_BACK: begin
178                 mem_cs_o = 1'b1;
179                 mem_we_o = 1'b1;
180                 mem_addr_o = {cache_tag, addr_rw[ADDR_BITS-TAG_BITS-1:BLOCK_WIDTH
181                                     ], next_word_count, {ELEMENT_WORDS_WIDTH{1'b0}}};
182             end
183
184             S_FILL: begin
185                 mem_cs_o = 1'b1;
186                 mem_we_o = 1'b0;
187                 mem_addr_o = {addr_rw[ADDR_BITS-1:BLOCK_WIDTH], next_word_count, {
188                                     ELEMENT_WORDS_WIDTH{1'b0}}};
189             end
190         endcase
191     end
192     assign mem_data_o = cache_dout;
193
194     //important
195     assign stall = (next_state != S_IDLE);
196 endmodule

```

4 实验步骤与调试

4.1 仿真

根据已经写好的代码，进行仿真模拟

4.2 综合

选择左侧面板的 Run Synthesis 或者点击上方的绿色小三角，选择 Synthesis

4.3 实现

选择左侧面板的 Run Implementation 或者点击上方的绿色小三角，选择 Implementation。值得注意的是执行 implementation 之前应该确保引脚约束存在且正确，同时之前已经综合过最新的代码。

4.4 验证设计

选择左侧面板的 Open Elaborated Design，输出的结果如下，根据原理图来判断，基本没有问题

4.5 生成二进制文件

选择左侧面板的 Generate Bitstream 或者点击上上的绿色二进制标志。同时生成 Bitstream 前要确保: 之前已经综合、实现过最新的代码。如没有，直接运行会默认从综合、实现开始。此过程还要注意生成的 bit 文件默认存放在.runs 下相应的 implementation 文件夹中

4.6 烧写上板

点击左侧的 Open Hardware Manager → 点击 Open Target → Auto Connect → 点击 Program Device → 选择 bistream 路径，烧写。验证结果见实验结果部分。

5 实验结果与分析

5.1 Cache 仿真结果分析

仿真代码设计 为了实现 Cache 正确性的仿真验证，本次实验采用了对 Cache 和 CMU 模块的单独仿真。仿真代码的设计如下：

```
1  module cmu_sim (
2      input wire clk ,
3      input wire rst ,
4      output reg [7:0] clk_count = 0,
5      output reg [7:0] inst_count = 0,
6      output reg [7:0] hit_count = 0
```

```

7      );
8
9      // instruction
10     reg [3:0] index = 0;
11     wire valid;
12     wire write;
13     wire [31:0] addr;
14     wire [2:0] u_b_h_w;
15     wire stall;
16     inst INST (
17         .clk(clk),
18         .rst(rst),
19         .index(index),
20         .valid(valid),
21         .write(write),
22         .addr(addr),
23         .u_b_h_w(u_b_h_w)
24     );
25
26     always @(posedge clk) begin
27         if (rst)
28             index <= 0;
29         else if (valid && ~stall)
30             index <= index + 1'h1;
31     end
32     // ram
33     wire mem_cs;
34     wire mem_we;
35     wire [31:0] mem_addr;
36     wire [31:0] mem_din;
37     wire [31:0] mem_dout;
38     wire mem_ack;
39     data_ram RAM (
40         .clk(clk),
41         .rst(rst),
42         .addr({21'b0, mem_addr[10:0]}),
43         .cs(mem_cs),
44         .we(mem_we),
45         .din(mem_din),
46         .dout(mem_dout),
47         .stall(),
48         .ack(mem_ack),

```

```

49         .ram_state()
50     );
51
52     // cache
53     wire [31:0] data_r;
54     cmu CMU (
55         .clk(clk),
56         .rst(rst),
57         .addr_rw(addr),
58         .u_b_h_w(u_b_h_w),
59         .en_r(~write),
60         .data_r(data_r),
61         .en_w(write),
62         .data_w({16'h5678, clk_count, inst_count}),
63         .stall(stall),
64         .mem_cs_o(mem_cs),
65         .mem_we_o(mem_we),
66         .mem_addr_o(mem_addr),
67         .mem_data_i(mem_dout),
68         .mem_data_o(mem_din),
69         .mem_ack_i(mem_ack),
70         .cmu_state()
71     );
72
73     // counter
74     reg stall_prev;
75
76     always @(posedge clk) begin
77         if (rst)
78             stall_prev <= 0;
79         else
80             stall_prev <= stall;
81     end
82
83     always @(posedge clk) begin
84         if (rst) begin
85             clk_count <= 0;    // 时钟计数
86             inst_count <= 0;   // 指令计数
87             hit_count <= 0;    // 命中计数
88         end
89         else if (valid) begin
90             clk_count <= clk_count + 1'h1;

```

```

91         inst_count <= index + 1'h1;
92         if (~stall_prev && ~stall)
93             hit_count <= hit_count + 1'h1;
94     end
95 end
96
97 endmodule

```

为了验证结果，本次实验还设计了一个单独的 Test Bench 以供测试：

```

1  module inst (
2      input wire clk ,
3      input wire rst ,
4      input wire [3:0] index, // instruction index
5      output wire valid, // stop running if valid is 0
6      output wire write, // write enable signal for cache
7      output wire [31:0] addr, // address for cache
8      output wire [2:0] u_b_h_w
9  );
10 reg [39:0] data [0:9];
11 initial begin
12     data[0] = 40'h0_2_00000004; // read miss          1+17
13     data[1] = 40'h0_3_00000019; // write miss          1+17
14     data[2] = 40'h1_2_00000008; // read hit             1
15     data[3] = 40'h1_3_00000014; // write hit            1
16
17     data[4] = 40'h2_2_00000204; // read miss            1+17
18     data[5] = 40'h2_3_00000218; // write miss            1+17
19     data[6] = 40'h0_3_00000208; // write hit             1
20     data[7] = 40'h4_2_00000414; // read miss + dirty     1+17+17
21     data[8] = 40'h1_3_00000404; // write miss + clean    1+17
22     data[9] = 40'h0; // end                               total: 128
23 end
24 assign
25     u_b_h_w = data[index][38:36] ,
26     valid = data[index][33] ,
27     write = data[index][32] ,
28     addr = data[index][31:0];
29
30 endmodule

```

仿真结果分析 根据上述仿真代码，实验的仿真结果如下，在此部分我组将对仿真结果进行逐一分析。首先同样是多周期的重置过程，以保证 cache 与内存内容的彻底重置。

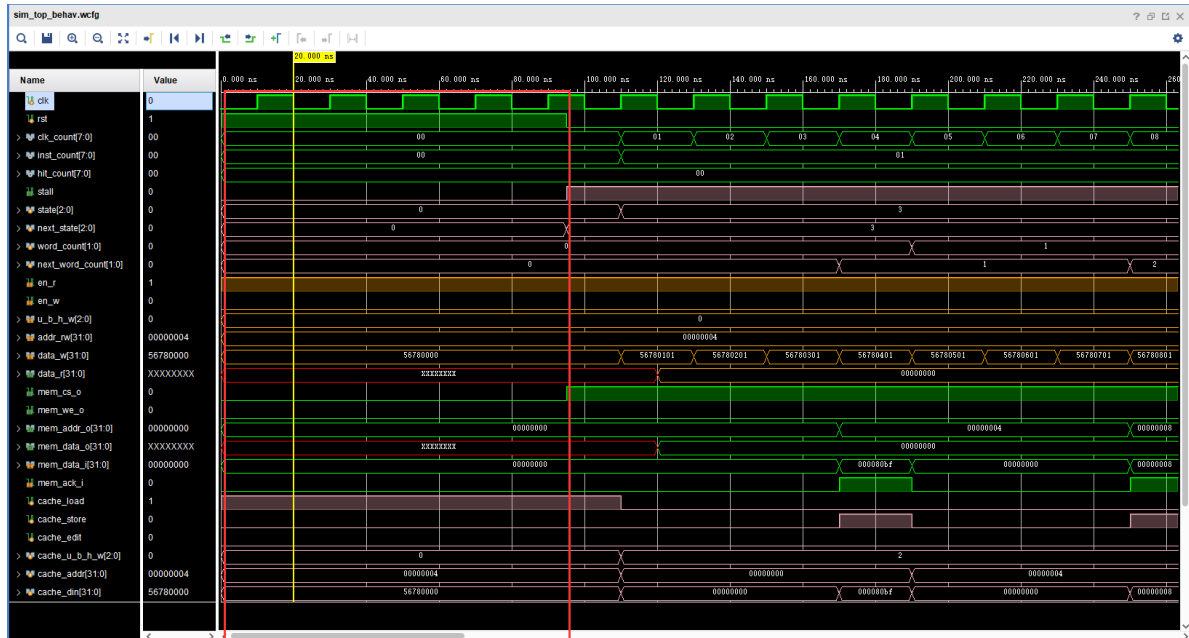


图 5.4: 重置过程

在 95ns 后，重置过程结束，此时将会进入第一个状态，对应 Test Bench 中第一条 cache 访问的执行，此时我们可以看到 mem_cs_o 信号已经升起，由于第一次内存访问是 read 操作并且是 read miss，所以可以看到 next_state 已经被置为了 3(S_FILL)，准备从 memory 中读取数据，并且此时 cmu 的 stall 信号升起，仿真结果正确。

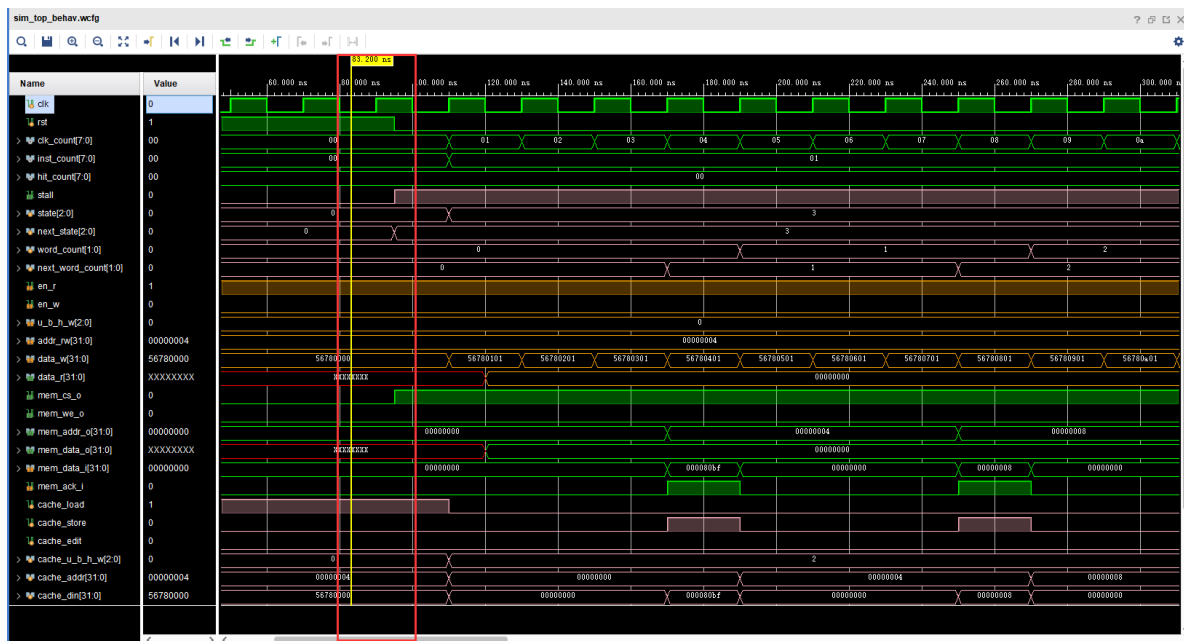


图 5.5: read miss

S_FILL 状态在上升沿从 memory 读取数据，下降沿向 cache 写入数据，由计数器控制直到整个 cache line 全部写入。由于每个 Word 的读取需要 4 个时钟周期，而一个 Data Line 中含有 4 个 Word，所以此过程需要 16 个时钟周期完成，我们可以从仿真图上看到 word_count 的值从 0 到 3，并且在每次读 Word 的最后一个周期 mem_ack 和 cache_store 信号都升起，说明已经从内存中得到一个 Word 并准备写入 cache，仿真结果正确。

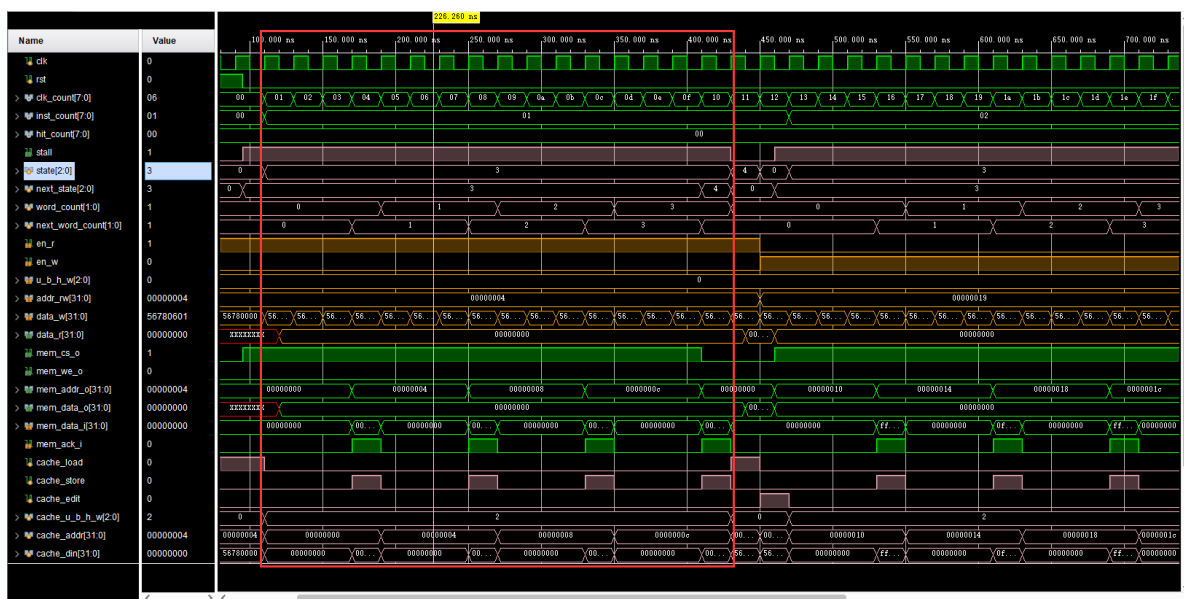


图 5.6: S_FILL

接下来进入 S_WAIT 状态，执行之前由于 miss 而不能进行的 cache 操作。此时 state 为 4(S_WAIT)，并且 cache_load 信号重新升起，并且 stall 信号降下仿真结果正确。

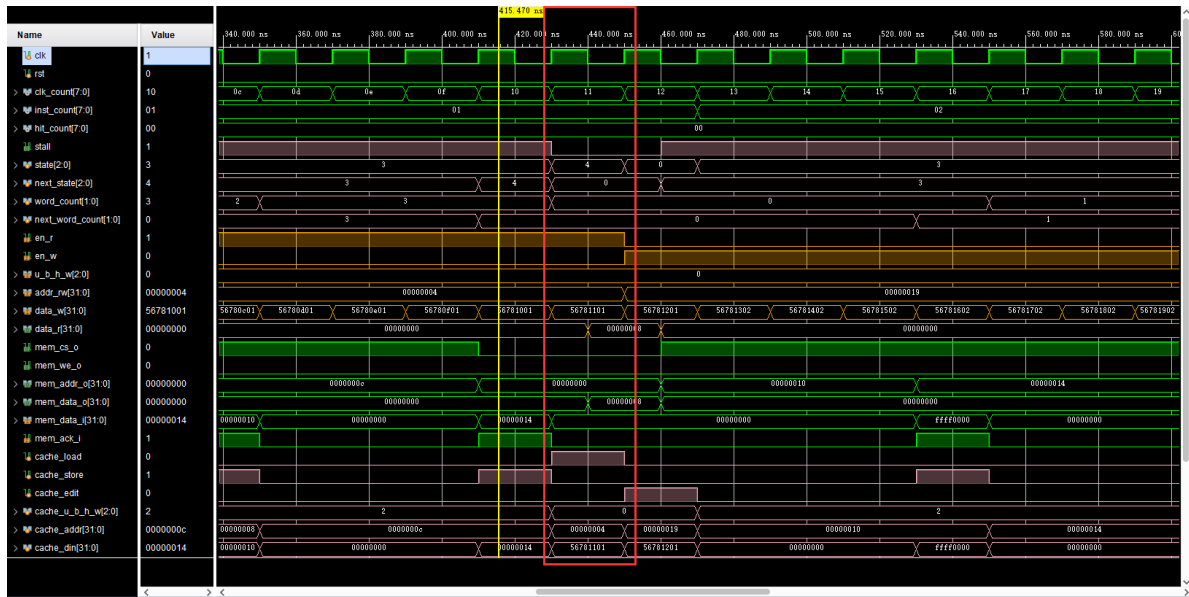


图 5.7: S_WAIT

接下来仿真 Write Miss 的情形，可以看到此时 en_w 和 cache_load 信号升起，cache addr 也变为 0x19

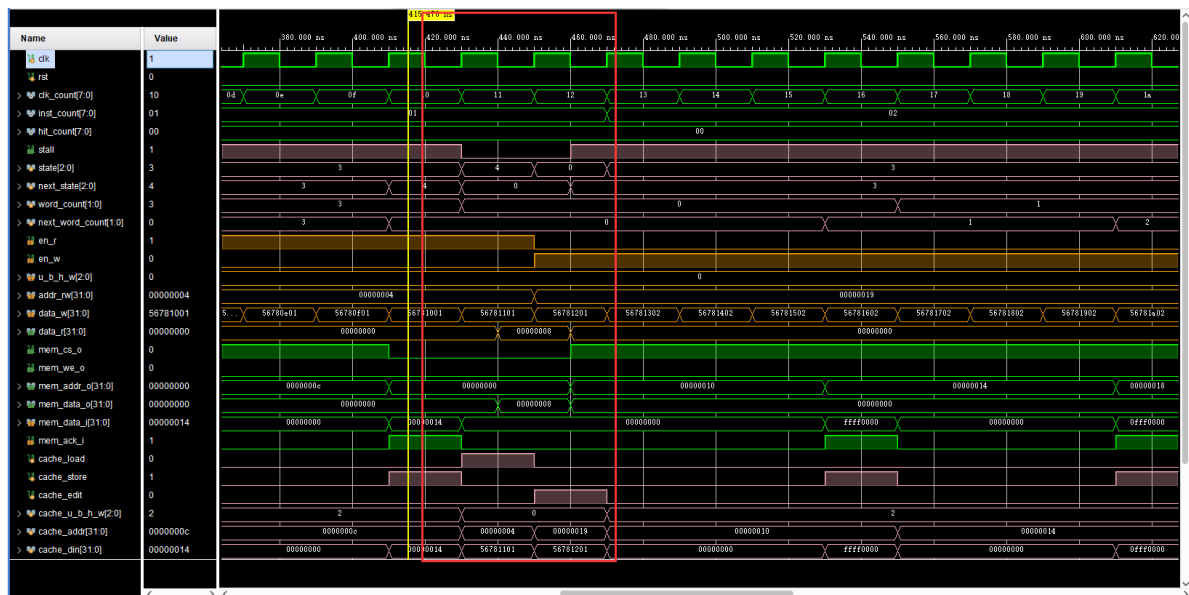


图 5.8: write miss

之后的同样进入 S_FILL 阶段，此阶段与前类似，在此不再赘述。此后进入 S_WAIT 状态，此时 cache_edit 信号升起，并且 cache_addr 也被修改为对应地址，仿真结果

正确

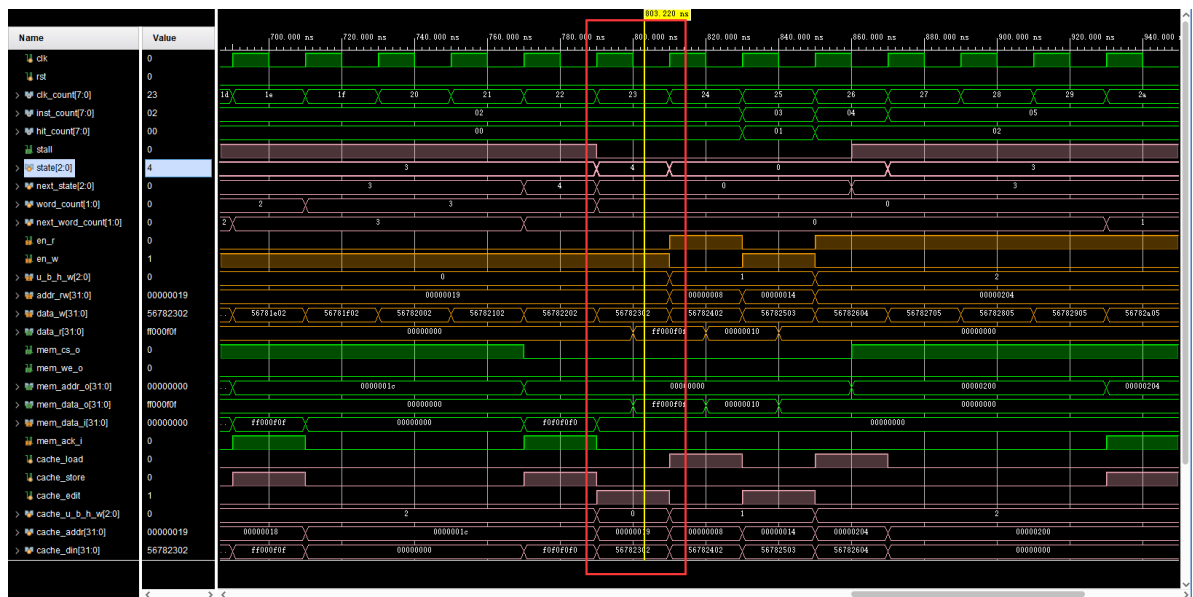


图 5.9: S_WAIT

read hit 与 write hit 的情形仅需一个时钟周期就可以完成,对应的使能信号升起,cache 的 addr 和 din/dout 也被修改为对应值,从图中可以看到仿真结果正确。

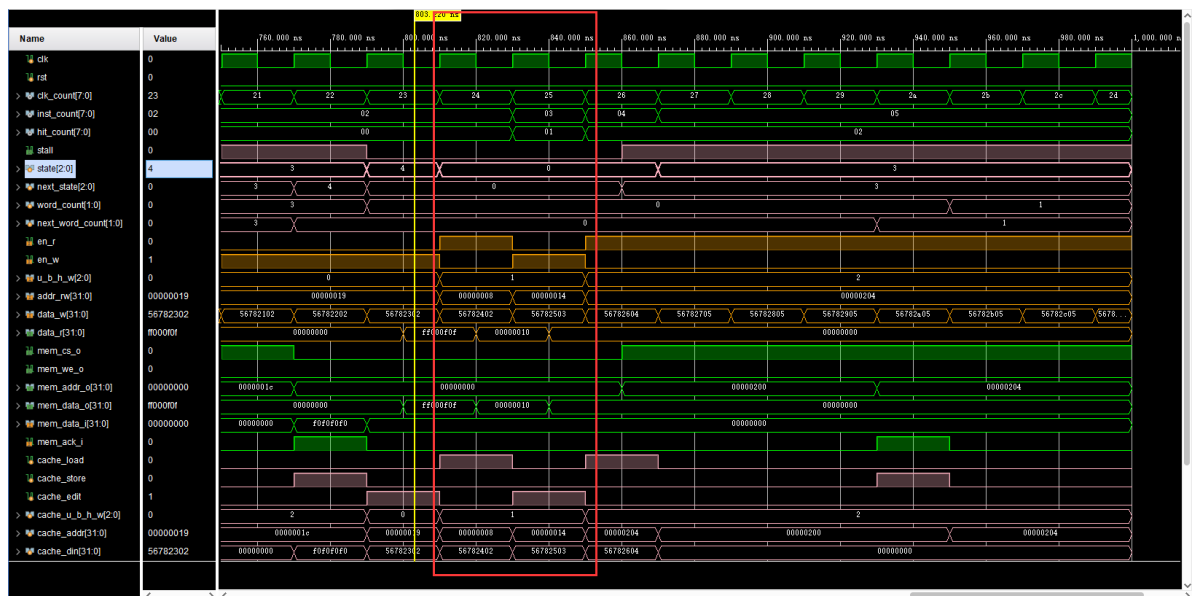


图 5.10: read hit

下面再来检查 dirty 情形 cache 的正确性,经过一系列操作之后再读取脏块,可以看到 state 下一周期被置为了 2(S_BACK), S_BACK 在上升沿将上个状态的数据写回到 memory,下降沿从 cache 读下次需要写回的数据(因此最后一次读无意义),由

计数器控制直到整个 cache line 全部写回。由于 memory 设置为 4 个周期完成读写操作，因此需要等待 memory 给出 ack 信号，才能进行状态的改变。由于一个 Data line 有 4 个 Word 而一个 Word 同样需要 4 个周期写回，所以此过程需要额外经历一个 S_PRE_BACK 状态和 16 个时钟周期的 S_BACK 状态，然后再类似与上述情形经历 16 周期 S_FILL 状态和 S_WAIT 状态，仿真结果正确。

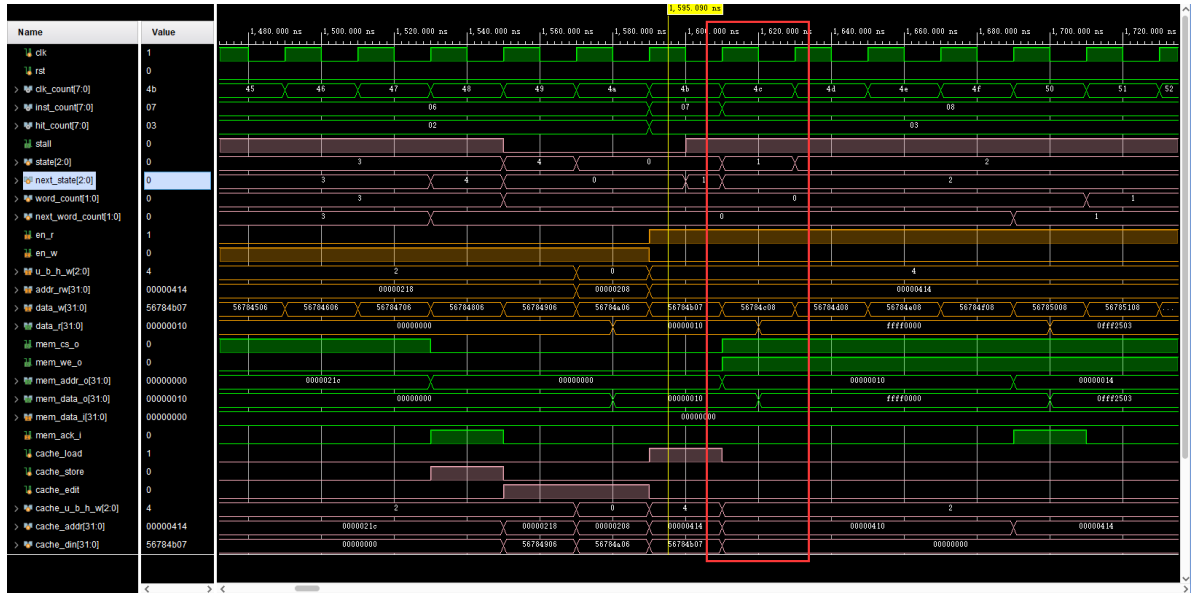


图 5.11: S_PRE_BACK

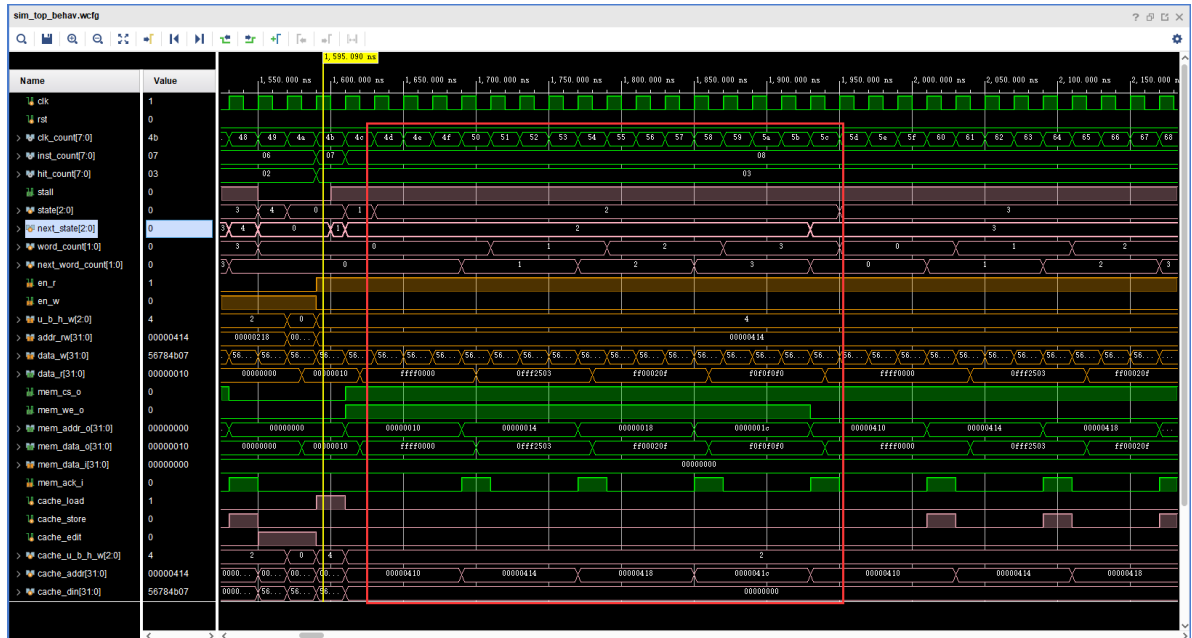


图 5.12: S_BACK

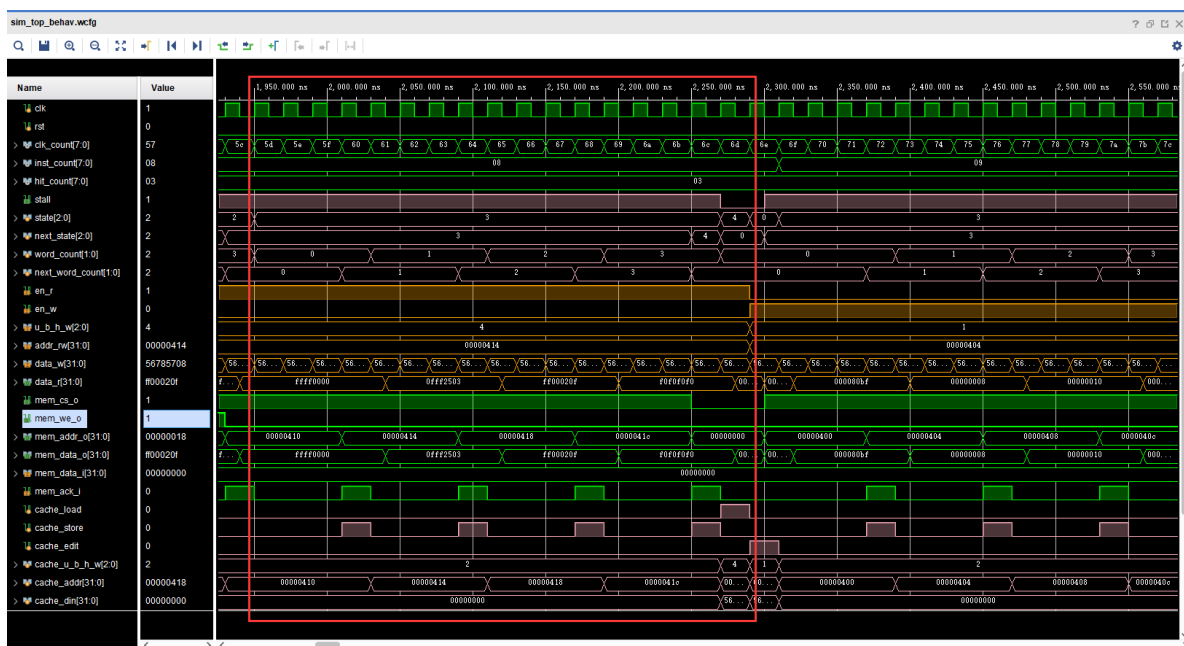


图 5.13: S_FILL and S_WAIT

5.2 上板结果分析

仿真结果正确已经基本验证了实验的正确性，下面我组再简单的通过几张结果截图分析正确性。

指令流进 MEM 阶段之前不做处理

Zhejiang University Computer Organization Experimental SOC Test Environment (With RISC-V)			
x0: zero 00000000	x01: ra 00000000	x02: sp 00000000	x03: gp 00000000
x04: tp 00000000	x05: t0 00000000	x06: t1 00000000	x07: t2 00000000
x8: fps0 00000000	x09: s1 00000000	x10: a0 00000000	x11: a1 00000000
x12: a2 00000000	x13: a3 00000000	x14: a4 00000000	x15: a5 00000000
x16: a6 00000000	x17: a7 00000000	x18: s2 00000000	x19: s3 00000000
x20: s4 00000000	x21: s5 00000000	x22: s6 00000000	x23: s7 00000000
x24: s8 00000000	x25: s9 00000000	x26: s10 00000000	x27: s11 00000000
x28: t3 00000000	x29: t4 00000000	x30: t5 00000000	x31: t6 00000000
PC---IF 0000000C	INST-IF 01C02183	rs1Data 00000000	rs2Data 00000000
PC---ID 00000000	INST-ID 01C01183	rs1Addr 00000000	rs2Addr 0000001C
PC---EXE 00000004	INST-EX 01C00083	CMU-RAM 00000000	PCJumpA 00000024
PC---MEM 00000000	INST-M 00000013	B/PCE-S 00000100	D/C-Hzd 00000000
PC---WB 00000000	INST-WB 00000000	I/ABSel 00010001	PCIFNxt 00000010
ALU-Ain 00000000	ALU-Out 00000000	CPUAddr 00000000	ALUCtrl 00000001
ALU-Bin 0000001C	WB-Data 00000000	CPU-Dai 00000000	WR---MIO 00000000
Imm32ID 0000001C	WB-Addr 00000000	CPU-Dao 00000000	RegW/DR 00000000
CODE-00 00000013	lw x03,x00,01CH	CODE-03 01C02183	
CODE-04 00000000	lw x02,x00,01CH	CODE-07 00000000	
CODE-08 00000000	lw x01,x00,01CH	CODE-0B 00000000	
CODE-0C 00000000	nop JStall: addi0	CODE-0F 00000000	
CODE-10 00000000	nop DStall: lw 00	CODE-13 00000000	
CODE-14 00000000	CODE-15 00000000	CODE-16 00000000	
CODE-18 00000000	CODE-19 00000000	CODE-1A 00000000	
CODE-1C 00000000	CODE-1D 00000000	CODE-1E 00000000	
CODE-20 00000000	CODE-21 00000000	CODE-22 00000000	
CODE-24 00000000	CODE-25 00000000	CODE-26 00000000	
		CODE-27 00000000	

图 5.14: res1

第一条 load 指令进入 MEM 阶段后会花 16 个周期进行 S_FILL 阶段, 从 CMU_RAM 的值可以看到每次读一个 Word 都是从 00030001 增加到 00030003, 其中第四位是 state, 最后一位是 word_count



图 5.15: res2

后续的流程类似，均符合上部分仿真结果，具体流程会在验收时展示。

6 讨论与心得

本实验要求在将上一次实验实现的 cache 模块加入流水线，本次实验主要需要理解整个 CMU 的控制流程，在理解此流程图的前提下实现过程是比较清晰的。此次实验不仅让我们进一步加深了对 cache 的理解，还让我们更好地理解 cache 的控制流程，对 cache 在流水线中的使用有了更加清晰的认识。在实验过程中，我们也遇到了一些问题，如 stall 信号的设置条件等，但仔细看书和理解整个结构的设计之后，我们均找到了正确的答案。